



КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ ПРИ МАЛЫХ УРОВНЯХ ГРОМКОСТИ

И. АКУЛИНИЧЕВ

При малых уровнях громкости наш орган слуха не только более полно и тонко воспринимает сложную звуковую композицию музыкального произведения, но и значительно острее реагирует на искажения, шумы и помехи, создаваемые звуковоспроизводящим трактом. Однако качественные показатели звуковоспроизводящей аппаратуры нормируются, как известно, при nominalной выходной мощности (а она в последние годы нередко достигает десятков ватт), хотя специфические искажения, свойственные оконечным каскадам усилителей, работающим в классе В, также как и помехи различного происхождения, наиболее заметны именно при малых уровнях выходного сигнала. Иными словами, звуковоспроизводящие устройства с большой выходной мощностью часто не способны обеспечить высококачественное звучание при малой громкости. Этим объясняется тот интерес, который радиолюбители, конструирующие высококачественную бытовую аппаратуру, проявляют в настоящее время к поиску технических средств и решений, обеспечивающих минимальные нелинейные искажения сигнала, шумы и помехи во всем звуковом диапазоне частот при выходной мощности на один-два порядка меньше максимальной.

Приципиальная схема усилителя мощности, в значительной мере отвечающего этим требованиям, изображена на рис. 1. В усилителе применены нестандартные схемные решения, найденные с помощью векторного индикатора нелинейных искажений, описанного в «Радио», 1977, № 6, с. 42—44.

Основные параметры усилителя

Номинальный диапазон частот, Гц	20...150 000
Номинальное входное напряжение, В, при выходной мощности 8 Вт	0.3
Коэффициент гармоник, %, при выходной мощности 0,2 и 8 Вт (на нагрузке 4,5 Ом) на частоте, Гц:	
1 000	0.01
20 000	0.03
Относительный уровень помех, дБ	-80

Усилитель не содержит элементов подстройки режима и при отсутствии ошибок в монтаже начинает работать сразу, даже при снижении напряжения питания вдвое. Как видно из схемы, на входе усилителя нет обычного для такого рода устройств дифференциального каскада: входной сигнал поступает на базу транзистора V4, куда через

цепь усиления усилителя уменьшается (по сравнению с максимальным) в 5...6 раз, чем и достигается уменьшение помех и искажений сигнала. Следует, однако, учесть, что такое уменьшение усиления получается только в том случае, если предыдущий каскад имеет низкое выходное сопротивление. Применение в первом каскаде (V4)


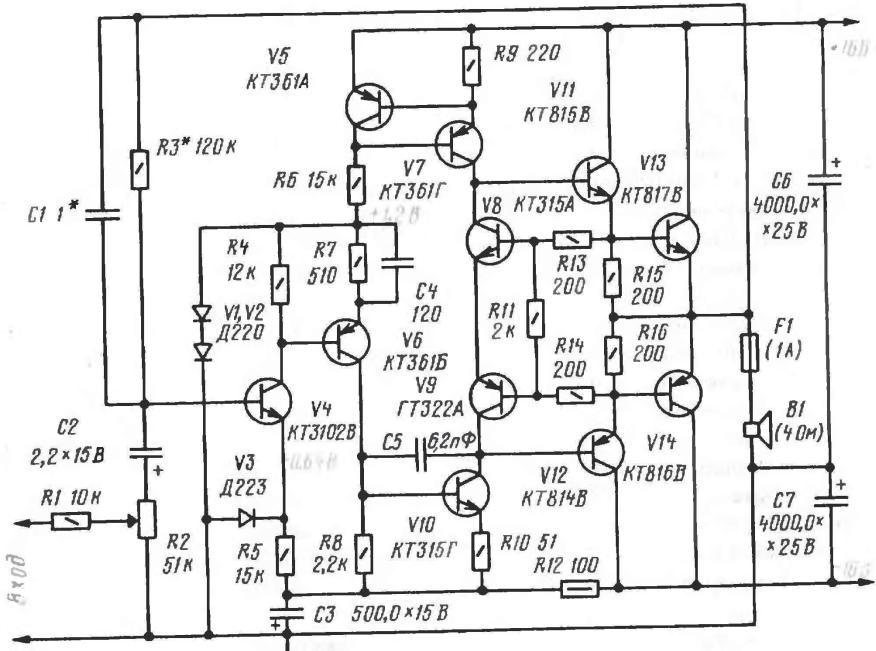


Рис. 1


резистор R3 подается и сигнал отрицательной обратной связи (OОС) с выхода усилителя. Необычное включение регулятора громкости — переменного резистора R2 — обеспечивает согласованное изменение входного сигнала и глубины ООС. В результате при минимальной громкости коэффи-

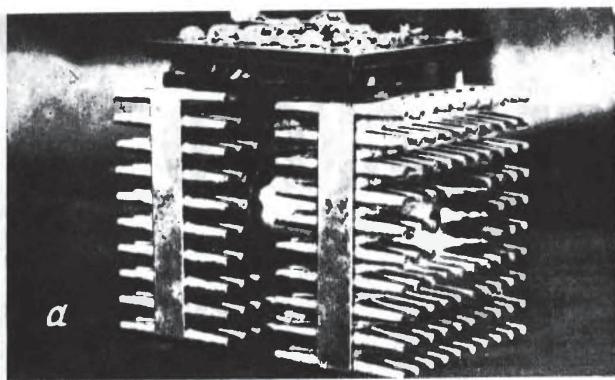транзистора KT3102B (возможна замена на транзисторы KT342B, KT373B со статическим коэффициентом передачи тока $\beta_{219} = 400\ldots 600$) позволило уменьшить его коллекторный ток до 50..60 мА, что обеспечило необходимую эффективность ООС через резистор сравнимого большого сопро-




a

Рис. 2

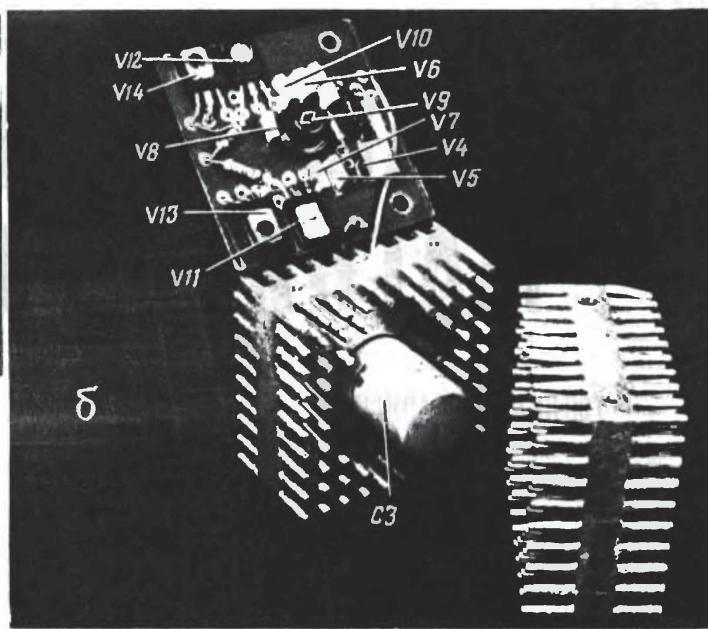

б

Рис. 3

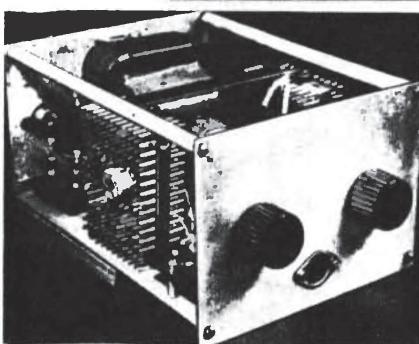

твления $R3$. Диоды $V1-V3$ фиксируют напряжение на эмиттерах транзисторов $V4$, $V6$ на уровнях, соответствующих автоматической балансировке усиленителя. Перегрузка транзистора $V10$ по базе исключена благодаря ограничению максимальных эмиттерных токов транзисторов $V4$ и $V6$ резисторами $R5$ и $R6$. Для улучшения линейных свойств каскада на транзисторе $V10$ при предельных значениях коллекторного напряжения служит источник тока, выполненный на транзисторах $V5$ и $V7$.

Конденсаторы $C1$ и $C4$ создают частотную коррекцию усиленителя по опережению, что в совокупности с небольшой емкостью конденсатора $C5$, определяющего частоту среза, значительно снижает динамические искажения. Фильтр $R12C3$ уменьшает пульсации в цепи питания первых трех каскадов усиленителя.

Предоконечный и оконечный каскады собраны на комплементарных парах транзисторов $V11$, $V12$ и $V13$, $V14$ соответственно. Так покоя оконечного каскада стабилизирует устройство, выполнение на транзисторах разной структуры $V8$ и $V9$, которое, к тому же, уменьшает искажения типа «ступенька» до практически незаметной величины даже при весьма малых токах покоя.

Поскольку коэффициент усиления исходного (не охваченного ООС) усиленителя до частот 300 кГц в данном случае примерно в 10 раз больше, чем у других устройств подобного назначения, монтаж усиленителя необходимо выполнить с учетом требований, предъявляемых к монтажу высокочастотных устройств. Наилучшие результаты (по ослаблению помех частотой 100 Гц и устойчивости к самовозбуждению) дал монтаж с использованием двух точек общего провода. Одна из них выбрана поблизости от входного разъема и переменного резистора $R2$ и соединена с корпусом усиленителя. Помимо выводов указанных деталей, к ней припаяны выводы диодов $V2$, $V3$, конденса-

тора $C3$ и провод, соединяющий ее с другой точкой — точкой соединения конденсаторов $C6$ и $C7$. К этой точке, непосредственно не соединенной с корпусом усиленителя, подключен средний вывод вторичной обмотки трансформатора питания.

Конструктивно усиленитель может быть выполнен, например, в виде компактного модуля (в собранном и разобранным виде такой модуль показан соответственно на рис. 2, *а* и *б*), состоящего из теплоотводов оконечных транзисторов и гетинаковой монтажной платы размерами 50 × 47 мм, привинченной к нему винтами М3. Перед монтажом все детали усиленителя необходимо проверить на исправность. Первое включение рекомендуется производить с резисторами сопротивлением 200 Ом в каждом проводе питания. О нормальной работе усиленителя свидетельствует небольшое (10...15 мА) потребление тока и присутствие на выходе постоянного напряжения, не превышающего ±30 мВ (если же оно больше, то необходимо подобрать резистор

$R3$). Самовозбуждение усиленителя на высоких частотах устраниют подбором конденсатора $C1$.

Возможная конструкция стереофонического усиленителя показана на рис. 3. Здесь на теплоотводах установлены только транзисторы выходных каскадов и конденсаторы $C3$, а все остальные детали смонтированы на одной гетинаковой плате, закрепленной на шасси усиленителя вблизи его передней панели. Для питания применен двунапряжный нестабилизированный выпрямитель на основе унифицированного трансформатора ТН46-127/220-50. Напряжение питания подведено к плате усиленителя короткими проводами. Для ослабления щелчка при отключении питания и ослабления помех, прощающихся из сети, первичная обмотка трансформатора щунтизована бумажным конденсатором емкостью 0,01 мкФ.

Стереофонический усиленитель длительное время используется совместно с проигрывателем «Вега-106-стерео» и громкоговорителями 35АС-1. Из-за сложной системы фильтров и фазонивертора, примененных в этих громкоговорителях, введение ООС по току не дало того эффекта, который был получен при работе с более простыми громкоговорителями 10МАС-1. Однако достигнутое уменьшение коэффициента гармоник и снижение относительного уровня помех делают перспективным использование в усиленителе двухкомпонентной (по напряжению и току) обратной связи.

с. Архангельское
Московской обл.