

зарядки того или иного аккумулятора не следует — можно испортить его.

Если для питания радиотехнического устройства используется не один, а несколько аккумуляторов, соединенных последовательно в батарею, заряжать надо целиком батарею (как батарею 7Д-0,1), а не каждый элемент в отдельности, обеспечивая надежные контакты между ними. Ток зарядки остается таким же, как для одного аккумулятора.

Переходя к использованию электроосветительной сети в качестве источника питания радиоаппаратуры. Начну с выпрямителя.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Однополупериодному выпрямителю, с принципом работы которого ты познакомился в пятой беседе, присущи два существенных недостатка. Первый из них заключается в том, что напряжение выпрямленного тока равно примерно напряжению сети, в то время как для питания конструкций на транзисторах и микросхемах необходимо значительно более низкое напряжение. Второй недостаток — недопустимость присоединения заземления к приемнику или усилителю, питаемому от такого выпрямителя. Если приемник заземлить, ток из электросети пойдет через его цепь в землю — могут сгореть детали приемника, перегореть предохранители. Кроме того, приемник или усилитель, питаемые от такого выпрямителя, таким образом, имеющие прямой контакт с электросетью, опасны — можно получить электрический удар.

Оба этих недостатка устранены в двухполупериодном выпрямителе с трансформатором, схему которого ты видишь на рис. 173. Здесь выпрямляется не напряжение электросети, а напряжение вторичной (II) обмотки трансформатора Т, называемого сетевым. Поскольку эта обмотка изолирована от первичной сетевой обмотки I, радиоконструкция не имеет контакта с сетью и к ней можно подключать контакт с землей.


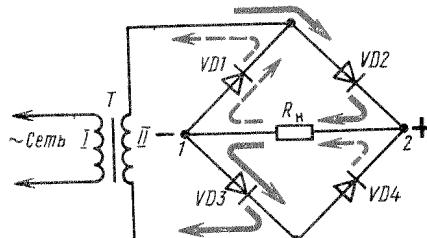


Рис. 173. Двухполупериодный выпрямитель с сетевым трансформатором

В таком выпрямителе четыре диода, включенные по так называемой мостовой схеме. Диоды являются плечами выпрямительного моста. Нагрузка R_H включена между точками 1 и 2, т. е. в диагональ моста. В таком выпрямителе в течение каждого полупериода работают поочередно два диода противоположных плеч моста, включенных между собой последовательно, но встречно по отношению ко второй паре диодов. Следи внимательно! Когда на верхнем (по схеме) выводе вторичной обмотки положительный полупериод напряжения, ток идет через диод VD2, нагрузку R_H , диод VD3 к нижнему выводу обмотки II (график a). Диоды VD1 и VD4 в это время закрыты. В течение другого полупериода переменного напряжения, когда плюс на нижнем выводе обмотки II, ток идет через диод VD4, нагрузку R_H , диод VD1 к верхнему выводу обмотки (график б). В это время диоды VD2 и VD3 закрыты и, естественно, ток через себя не пропускают. И вот результаты: меняются знаки напряжения на выводах вторичной обмотки трансформатора, а через нагрузку выпрямителя идет ток одного направления (график в). В таком выпрямителе полезно использовать оба полупериода переменного тока, поэтому подобные выпрямители и называют двухполупериодными.

Эффективность работы двухполупериодного выпрямителя по сравнению с однополупериодным налицо: частота пульсаций выпрямленного тока удвоилась, «провалы» между импульсами уменьшились. Среднее значение напряжения постоянного тока на выходе такого выпрямителя равно примерно переменному напряжению, действующему во всей вторичной обмотке трансформатора. А если выпрямитель дополнить фильтром, сглаживающим пульсации выпрямленного тока, выходное напряжение увеличится в 1,4 раза, т. е. примерно на 40%. Именно такой выпрямитель я позже буду рекомендовать тебе для питания транзисторных конструкций.

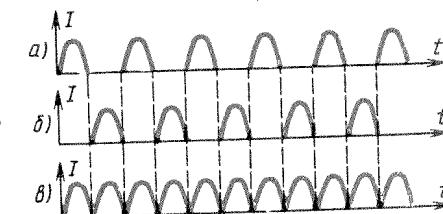Сетевые блоки питания своей аппаратуры радиолюбители строят обычно по схеме, по-



форматоры ТВК. Они применены и в некоторых конструкциях, которые я буду тебе рекомендовать.

САМОДЕЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Но сетевой трансформатор выпрямителя может быть также самодельным, если использовать для него подходящий магнитопровод от какого-то другого трансформатора. Мощность такого трансформатора не должна быть меньше мощности тока, потребляемого нагрузкой выпрямителя. Поясню это на конкретном примере выбора магнитопровода. Предположим, напряжение питания конструируемого трансформатора 3Ч должно быть 12 В при токе 300 мА (0,3 А). Значит, мощность тока, потребляемая усилителем от выпрямителя, будет: $P = U_1 I_{\text{пп}} = 12 \cdot 0,3 = 3,6$ Вт. С учетом некоторых потерь, неизбежных при трансформации переменного тока и его выпрямлении, мощность такого сетевого трансформатора блока питания должна быть не менее 5 Вт. Площадь сечения сердечника магнитопровода, соответствующую необходимой мощности трансформатора, можно определить по упрощенной формуле: $S = 1,3 \sqrt{P_{\text{тр}}}$, где 1,3 — средний коэффициент; $P_{\text{тр}}$ — мощность трансформатора. Следовательно, для нашего примера площадь сечения магнитопровода трансформатора должна быть не менее: $S = 1,3 \sqrt{P_{\text{тр}}} = 1,3 \sqrt{5} \approx 3 \text{ см}^2$. Площадь сечения подобранныго магнитопровода будет исходным параметром для расчета числа витков первичной и вторичной обмоток сетевого трансформатора выпрямителя.

Опыт радиолюбительской практики показывает, что наиболее подходящими являются магнитопроводы выходных трансформаторов ламповых радиовещательных приемников и каналов звука телевизоров. Площадь сечения многих из них составляет $4...5 \text{ см}^2$, и любой из них можно использовать для изготовления сетевого трансформатора блока питания. Предпочтение же следует отдать магнитопроводу большего сечения, так как в этом случае меньше витков будет в обмотках, а излишняя мощность трансформатора делу не повредит.

Для выпрямителей сетевых блоков питания лучше всего подходят применяемые в телевизорах выходные трансформаторы кадровой развертки типов ТВК-70, ТВК-110ЛМ-К, ТВК-110-Л и некоторые другие (см. приложение 11). В зависимости от используемого ТВК от блока питания можно получить выпрямленное напряжение от 8...10 до 25...30 В при потребляющем токе до 0,8...1 А. Радиолюбители часто используют в сетевых блоках питания транс-

50 — постоянный коэффициент. Получившись число витков в умножь на напряжение в вольтах, которое подводится к первичной обмотке от вторичной. Произведение этих величин указует числа витков в каждой обмотке.

Допустим, ты имеешь магнитопровод из пластин Ш-20, толщина набора 25 мм. Значит, площадь сечения магнитопровода равна $2 \times 2,5 = 5 \text{ см}^2$. Напряжение сети 220 В (по рис. 174 — U_1), вторичная обмотка должна давать переменное напряжение U_2 , равное, например, 10 В. Узнаем число витков, которое для данного магнитопровода должно приходиться на 1 В напряжения: $w = 50/S = 10$ витков.

Теперь нетрудно определить числа витков в каждой обмотке: в первичной, рассчитанной на напряжение сети 220 В, должно быть $10 \times 20 = 2200$, во вторичной $10 \times 10 = 100$ витков. Если же трансформатор должен включаться в сеть с более низким напряжением, чем 220 В, например в сеть напряжением 127 В, нужно пересчитать только число витков первичной обмотки. Для первичной обмотки можно использовать провод ПЭВ-1 0,12...0,15, для вторичной — ПЭВ-1 0,55...0,62. На каркас наматывай сначала первичную обмотку, а затем вторичную. Провода обмоток укладывай плотными рядами, виток к витку. Между рядами делай прокладки из тонкой бумаги в один-два слоя, а между обмотками — в три-четыре слоя такой же бумаги или в два-три слоя более толстой. Выводы обмоток пропускай через отверстия в щечках каркаса и сразу же делай на нем соответствующие пометки.

Обмотки трансформатора удобно наматывать с помощью простейшего приспособления, показанного на рис. 175. Осью бруска, который

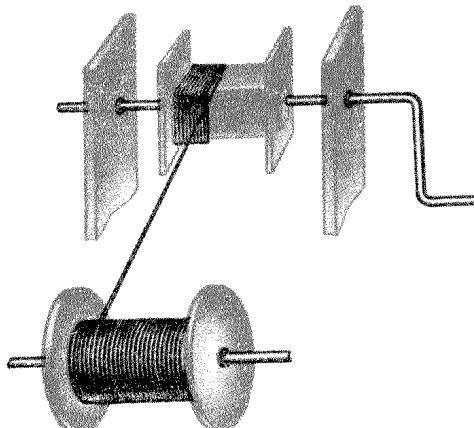


Рис. 175. Приспособление для намотки трансформатора

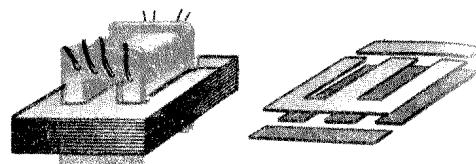


Рис. 176. Сборка магнитопровода трансформатора

плотно входит в окно каркаса трансформатора, служит металлический пруток толщиной 6...8 мм, изогнутый с одной стороны наподобие держачки. Пруток удерживается в отверстиях держачек. Одной рукой вращаешь ось, а другой укладываешь провод на каркас. Намотку можно делать и вручную, используя удлиненный брусков с ручкой, которую можно держать в руке. Особое внимание обращай на равномерность и плотность укладки провода и на изоляцию между рядами и обмотками. При невыполнении первого условия требуемое число витков в обмотках может не уместиться на каркасе. А если не будет надежной изоляции между рядами и обмотками, то при включении трансформатора в сеть обмотки могут пробить — произойдет замыкание между обмотками или витками и трансформатор придется делать заново.

Пластины магнитопровода собирай «перекрышку» (рис. 176) до полного заполнения окна каркаса и стягивай магнитопровод обоймой (или шпильками с гайками, предварительно обернув шпильки бумагой, чтобы через них пластины не замыкались). Плохо стянутый магнитопровод может гудеть.

А теперь...

СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ

В этой части беседы я расскажу тебе о законченном блоке питания аппаратуры от сети переменного тока. Конструируемы приемники или усилители ты можешь изменять или усложнять, но для их питания упрощать или усложнять, но для их питания будешь использовать один и тот же источник.

Предлагаемый блок питания (рис. 177) представляет собой двухполупериодный выпрямитель со стабилизатором и регулятором выпрямленного напряжения. Напряжение постоянного тока на его выходе можно плавно изменять примерно от 1 до 12 В при токе до 0,5 А. Это значит, что такой блок можно использовать для питания практически любого приемника или усилителя 3Ч, измерительных приборов.

Разберемся в устройстве и работе блока. Сетевой трансформатор Т1 обмоткой 1 подключают к электроосветительной сети напряже-

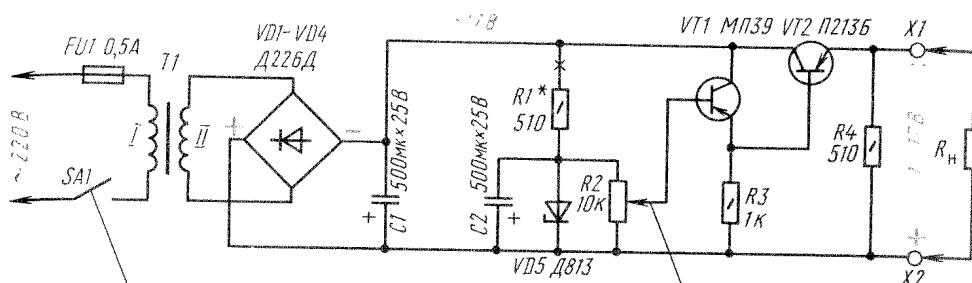


Рис. 177. Принципиальная схема блока питания транзисторных конструкций

нием 220 В через плавкий предохранитель FU1 и выключатель SA1. Обмотка II трансформатора и диоды VD1—VD4, включенные по мостовой схеме, образуют двухполупериодный выпрямитель. Эта часть блока тебе уже знакома по предыдущей части беседы (см. рис. 174).

Параллельно выпрямительному мосту подключен оксидный конденсатор C1, сглаживающий пульсацию выпрямленного напряжения. С него напряжение подается к нагрузке R_H через стабилизатор напряжения, выполняющий функцию дополнительного фильтра выпрямителя и одновременно регулятора выходного напряжения блока питания.

Проследи цепь питания нагрузки R_H (приемник, усилитель), подключаемый к зажимам X1 «—» и X2 «+». Ток в этой цепи, а значит, и напряжение на нагрузке зависят от состояния транзистора VT2, включенного между рядами и обмотками, то при включении трансформатора в сеть обмотки могут пробить — произойдет замыкание между обмотками или витками и трансформатор придется делать заново.

Предлагаемый блок питания (рис. 177) представляет собой двухполупериодный выпрямитель со стабилизатором и регулятором выпрямленного напряжения. Напряжение постоянного тока на его выходе можно плавно изменять примерно от 1 до 12 В при токе до 0,5 А. Это значит, что такой блок можно использовать для питания практически любого приемника или усилителя 3Ч, измерительных приборов.

Управляющую цепь стабилизатора напряжения образуют параметрический стабилизатор, состоящий из резистора R1 и стабилизатора VD5, и подключенный к нему переменный резистор R2. Благодаря стабилизатору и конденсатору C2 на переменном резисторе (по отноше-

нию к стабилизатору он включен потенциометром, т. е. делителем напряжения) действует постоянное напряжение, равное напряжению стабилизации U_{ce} , используемого в блоке стабилизатора. В описываемом блоке это напряжение равно 12 В. Когда движок переменного резистора находится в крайнем нижнем (по схеме) положении, управляющий транзистор VT1 закрыт, так как напряжение на его базе (относительно эмиттера) равно нулю. Регулирующий транзистор VT2 в это время тоже закрыт. По мере перемещения движка переменного резистора вверх на базу транзистора VT1 подается открывающее отрицательное напряжение и в его эмиттерной цепи появляется ток. Одновременно отрицательным напряжением, падающим на эмиттерном резисторе R3 транзистора VT1, открывается транзистор VT2, и во внешней цепи блока питания появляется ток. Чем больше отрицательное напряжение на базе транзистора VT1, тем больше открываются транзисторы, тем больше напряжение на выходе блока питания и ток в его нагрузке.

Наибольшее напряжение на выходе блока почти равно напряжению стабилизации стабилизатора VD5 (D813), а наибольший ток, потребляемый нагрузкой от блока, равен удвоенному прямому току диодов выпрямителя. В выпрямителе описанного блока используются диоды серии D226, максимальный выпрямленный ток которых составляет 300 мА (0,3 А). Значит, наибольший ток, потребляемый от блока питания нагрузкой, может достигать 600 мА. При изменении тока в нагрузке от нескольких миллиампер до 280...300 мА напряжение на ней остается практически неизменным.

Возможная конструкция блока питания показана на рис. 178, а. Штриховыми линиями условно обозначены углы фанерного ящика-корпуса блока. Все детали, кроме переменного резистора R2 с выключателем питания SA1, резистора R4 и выходных зажимов X1 и X2, смонтированы на гетинаксовой плате, которую винтами крепят на дне корпуса.

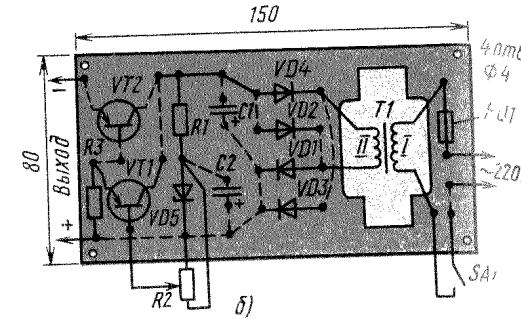
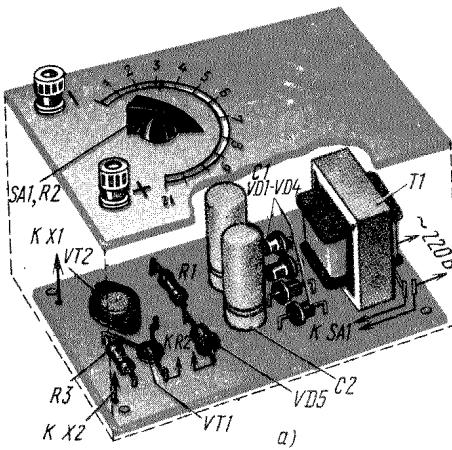


Рис. 178. Конструкция сетевого блока питания и схема соединения деталей на монтажной плате

Ориентировочные размеры этой платы, схема размещения и соединения деталей на ней показаны на рис. 178, б (соединительные проводники, находящиеся снизу платы, обозначены штриховыми линиями). Корпус транзистора VT1 находится в отверстии (диаметром 10 мм) в плате. Нижняя часть корпуса транзистора VT2 также находится в отверстии в плате (диаметром 17 мм), сверху он прижат к плате фланцем. Переменный резистор R2 с выключателем SA1 (переменный резистор ТК или ТКД) и выходные зажимы блока укреплены на другой панели, выпиленной из листового гетинакса, стеклотекстолита или иного изоляционного материала толщиной 2...3 мм (в крайнем случае — из фанеры), являющейся крышкой ящика. Они соединяются с соответствующими им точками монтажной панели многожильными проводниками в надежной изоляции. Резистор R4 подпаян непосредственно к выходным зажимам.

Переменный резистор R2 должен быть группы А, т. е. его сопротивление между выводом движка и любым из крайних выводов прямо пропорционально углу поворота оси. Это необходимо для того, чтобы его шкала выходных напряжений была возможно более равномерной. Коэффициент h_{213} транзисторов может быть небольшим, например 25...30, важно лишь, чтобы они были исправными. Причем вместо транзистора МП39 можно использовать любые другие маломощные низкочастотные транзисторы (МП40—МП42), а вместо П213Б — транзисторы П214—П217 с любым буквенным индексом. Резисторы R1, R3 — типа МЛТ на любую мощность рассеяния. Оксидные конденсаторы — К50-6. Их емкости могут быть больше 500 мкФ, что еще лучше сгладит пульсации выпрямленного тока. Что же касается

их номинальных напряжений, то для конденсатора С1 оно должно быть не менее 25 В, а для С2 — не менее 15 В. Стабилитрон VD5 серии Д813 или подобные ему Д811, Д814Г с напряжением стабилизации 12 В. Для самого выпрямителя кроме диодов серии Д226 можно использовать диоды серии Д7, а также выпрямительный блок КЦ402 (содержит четыре кремниевые диода, которые включены мостом) с любым буквенным индексом.

Функцию сетевого трансформатора T1 может выполнять выходной трансформатор кадровой развертки ТВК-70, первичная обмотка которого используется как сетевая. При напряжении сети 220 В на его вторичной обмотке получается переменное напряжение около 12 В, а на выходе выпрямителя (на конденсаторе С1) — постоянное напряжение 16...17 В. Но сетевой трансформатор может быть самодельным, о чем у нас уже был разговор в этой беседе.

Монтируя детали блока питания, особое внимание удели правильной полярности включения диодов, оксидных конденсаторов и выводов транзистора. А закончив монтаж, проверь его по принципиальной схеме — нет ли ошибок, ненужных соединений. Только после этого подключи его к сети и проверяй его работоспособность. Включив питание, сразу же измерь вольтметром постоянного тока напряжение на выходе блока. В положении движка переменного резистора R2 в крайнем верхнем (по схеме) положении оно должно соответствовать номинальному напряжению стабилизации стабилитрона (в нашем случае 12 В) и плавно уменьшаться почти до нуля при вращении оси переменного резистора против направления движения часовой стрелки. Если, наоборот, при таком вращении оси резистора напряжение увеличивается, то поменяй местами

проводники, идущие к крайним выводам этого регулятора выходного напряжения блока.

Затем в разрыв цепи стабилитрона, отмеченный на рис. 177 крестом, включи миллиамперметр и, подбирая резистор R1, установи в этой цепи ток, равный 10...12 мА. При подключении к выходу блока нагрузки, роль которой может выполнять проволочный резистор сопротивлением 100...120 Ом, ток через стабилитрон должен уменьшаться до 6...8 мА, а напряжение на эквиваленте нагрузки оставаться практически неизменным.

Может случиться, что при токе 200...250 мА, потребляемом нагрузкой, регулирующий транзистор VT2 станет сильно нагреваться. Тогда его придется установить на теплоотводящий радиатор — Г- или П-образную металлическую пластину площадью 80...100 см².

После этого займись градуировкой шкалы переменного резистора R2, по которой в дальнейшем ты будешь устанавливать напряжение, подаваемое к той или иной нагрузке. Делай это так. К выходным зажимам подключи резистор сопротивлением 430...470 Ом, чтобы замкнуть внешнюю цепь блока, и вольтметр постоянного тока. Затем плавно вращай ось переменного резистора и на дуге, начертенной вокруг оси, делай отметки, соответствующие напряжениям, показываемым вольтметром.

На этом налаживание блока питания можно считать законченным.

Какие изменения или дополнения можно внести в такой блок питания?

Может случиться, что у тебя не окажется транзистора П213Б или другого транзистора средней либо большой мощности. Тогда на его место поставь транзистор МП42. Но в этом случае наибольший ток, потребляемый нагрузкой блока питания, не должен превышать 40...50 мА. На первое время это тебе вполне устроит, а в дальнейшем ты его заменишь мощным транзистором.

Ко вторичной обмотке трансформатора можно подключить коммутационную лампочку накаливания HL1 (рис. 179, а), рассчитанную на напряжение 12 В, и укрепить ее на верхней

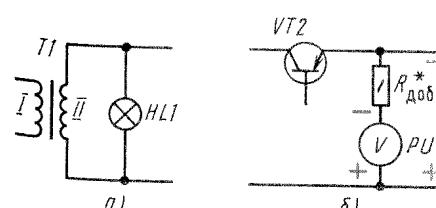


Рис. 179. Введение в сетевой блок индикатора включения питания (а) и вольтметра выходного напряжения (б)

11 В. Г. Борисов.

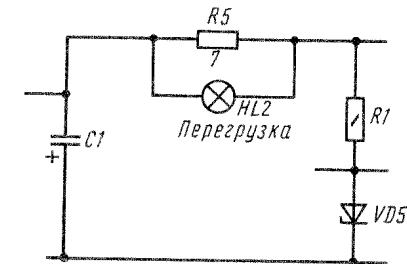


Рис. 180. Введение в сетевой блок питания сигнализатора перегрузки

лицевой панели. Она, загораясь, будет служить индикатором подключения блока к сети.

Блок можно дополнить вольтметром и по нему вместо шкалы переменного резистора устанавливать необходимое выходное напряжение. Схема подключения измерительного прибора к выходу блока показана на рис. 179, б. Для этой цели подойдет любой малогабаритный прибор магнитоэлектрической системы, например М5-2 на ток 1..5 мА. Примерное сопротивление добавочного резистора R _{доб}, ограничивающего ток через вольтметр P _{U1}, рассчитай по формуле, вытекающей из закона Ома: $R = U/I$, здесь U — наибольшее напряжение на выходе блока питания, а I — наибольший ток, на который рассчитан измерительный прибор. Например, если прибор на ток 5 мА, а напряжение на выходе блока 12 В, резистор R _{доб} должен быть сопротивлением около 2400 Ом. Шкалу прибора градуируй по образцовому вольтметру.

Вольтметр, как и переменный резистор, можно разместить на лицевой панели блока.

В блок питания можно ввести также индикатор перегрузки. Дело в том, что транзисторы, работающие в стабилизаторе напряжения, не выдерживают перегрузок. Наиболее опасно короткое замыкание между выходными зажимами или между токонесущими проводниками конструкции, подключенной к блоку. В этом случае через регулирующий транзистор VT2 блока может течь недопустимо большой для него ток, из-за чего может произойти тепловой пробой транзистора и он выйдет из строя.


Простейший индикатор перегрузки, схема которого показана на рис. 180, представляет собой параллельно соединенные резистор R₅ и лампу накаливания HL2, которые надо включить в разрыв цепи между фильтрующим конденсатором C₁ и параметрическим стабилизатором R₁ VD₅. По мере роста тока нагрузки будет увеличиваться падение напряжения на нити накала лампы HL2 и резисторе R₅.

Сопротивление этого резистора подобрано так, чтобы при токе нагрузки 200...250 мА нить лампы начинала заметно на глаз накаливаться, а при токе более 500 мА ярко светиться, сигнализируя о перегрузке блока питания.

Резистор R5 проволочный, на мощность рассеяния не менее 10 Вт. Используй для него провод высокого сопротивления — манганиновый, никромовый или константановый толщиной 0,18...0,2 мм. Намотай его на корпус резистора МЛТ-0,5 или МЛТ-1,0. Сигнальная лампа HL2 — коммутаторная КМ6-60 (6 В × 60 мА) или МН6,3-0,26 (6,3 В × 0,26 А). Размести ее на панели с внутренней стороны неподалеку от переменного резистора R2, а отверстие против лампы прикрой красной прозрачной пленкой. Такое несложное сигнальное устройство поможет тебе при перегрузке блока питания предупредить выход из строя транзисторов стабилизатора напряжения.

* * *

Прежде чем перейти к конструированию усилителей ЗЧ, источником питания которых также может быть электроосветительная сеть, считаю нужным напомнить, что в цепях первичных обмоток трансформаторов их блоков питания действует достаточно высокое напряжение. Поэтому, имея дело с описаным здесь или другим сетевым блоком питания, будь особо внимательным! Не забывай о повышенной опасности при использовании электросетью!

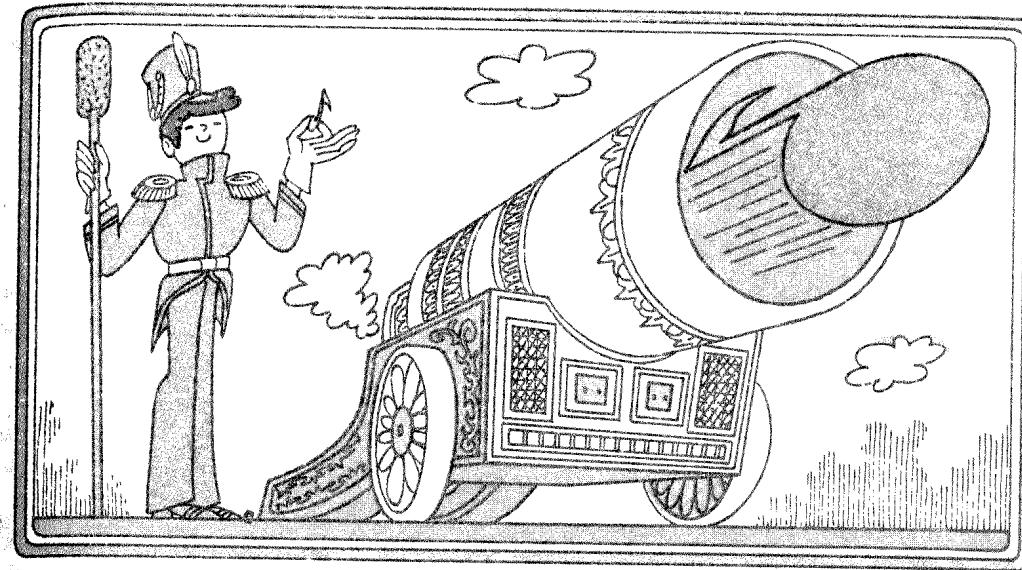

БЕСЕДА ОДИННАДЦАТАЯ

УСИЛИТЕЛИ КОЛЕБАНИЙ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

Усилитель колебаний ЗЧ — составная часть каждого современного радиоприемника, радиолы, телевизора или магнитофона. Усилитель является основой радиовещания по проводам, аппаратуры телеуправления, многих измерительных приборов, электронной автоматики и вычислительной техники, кибернетических устройств. Но в этой беседе мы поговорим о немногом: об элементах, узлах и работе транзисторных усилителей применительно к очень узкой области радиотехники — для усиления электрических колебаний звуковой частоты и преобразования их в звук.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСИЛИТЕЛЯ ЗЧ

Усилителем ЗЧ принято называть совокупность всех элементов и устройств, включая телефоны или громкоговоритель, обеспечивающие необходимую громкость воспроизведения поданного на его вход электрического сигнала звуковой частоты. Источником этого сигнала может быть, например, выходной сигнал детекторного или транзисторного приемника, что тебе уже знакомо по шестой беседе, звукосниматель, микрофон, магнитная головка магнитофона, звуковая дорожка ленты звукового кинофильма.

11*

Вот как выглядит структурная схема усилителя ЗЧ, предназначенного для воспроизведения грамзаписи (рис. 181). На ней сам усилительный тракт, который может быть транзисторным или на аналоговых микросхемах, обозначен треугольником и буквами DA. Ко входу усилителя подключен звукосниматель BS, а к выходу — динамическая головка прямого излучения ВА. Об устройстве и принципе работы звуко-



Рис. 181. Структурная схема усилителя ЗЧ для воспроизведения грамзаписи