

# УМЗЧ с нестандартным включением ОУ

брать 30—40 лиц, «которым нравится» приставка, и можно не считаться с Международной методикой оценки качества звучания и нормами на помехи. Конечно, если бы ведущие программы «Взгляд» до своего опроса рассказали, как во всем мире и у нас оценивается качество звучания, то найти этих лиц было бы почти невозможно. Даже изобретатели СФ-1 признали, что методика достаточно объективна.

А как быть с кооперативами по разработке, ремонту и модернизации радиотелевизионной аппаратуры под личные потребности и вкусы покупателя? Конечно же, нужно их привлекать, но при обязательном условии, что продукция этих кооперативов также будет нормативно проверяться по основным требованиям, которые предъявляются к изделиям промышленности, в том числе по уровню помех и электробезопасности. В уставы подобных радио- и электроэлектротехнических кооперативов должно быть внесено, как обязательное положение, проверка изделий на действующие общепринятые нормативы в центрах испытаний Госстандарта и ведомства.

А реклама и пропаганда новинок? Они должны строго соответствовать полученным объективным параметрам и не полагаться на мнение отдельных лиц. Передача знаний по звукотехнике потребителю, способствующая его профессиональной подготовке к работе со сложной радиоаппаратурой, и реклама нового при осуждении устаревшего — вот, на наш взгляд, цель подобной пропаганды.

**В. КОЛЕСНИКОВ,** канд. техн. наук,  
зам. директора по научной работе  
**ГСНИИРПА**  
им. А. С. Попова  
г. Ленинград

От редакции. Анализ редакционной почты показывает, что радиолюбители проявляют все больший интерес к конструированию устройств магнитной записи с использованием схемотехнических устройств на цифровых микросхемах. В первую очередь цифровые микросхемы нашли применение в задающих каскадах генераторов тока стирания и подмагничивания. К чему может привести непродуманное схемотехническое и конструкционное построение видно из приводимых публикаций. Поэтому редакция обращает внимание радиолюбителей-конструкторов на необходимость подавления излучения широкого спектра гармоник тщательным экранированием устройств и цепей, использованием других методов борьбы с импульсными помехами в источнике их возникновения.

За последние годы было опубликовано немало описаний усилителей мощности ЗЧ (УМЗЧ). Однако высокое качество многих конструкций достигнуто ценой значительного их усложнения и меньшей доступности для повторения. В то же время современная элементная база в сочетании с новыми схемотехническими решениями позволяет сегодня создавать УМЗЧ, сочетающие такие достоинства, как высокие качественные показатели, простота схемотехнических решений, легкость настройки. Одна из таких конструкций и предлагается вниманию читателей.

Основные технические характеристики усилителя	
Входное сопротивление, кОм	130
Номинальное входное напряжение, В	0,7
Номинальная (максимальная) выходная мощность, Вт	12 (15)
Номинальный диапазон частот, Гц	20...20 000
Коэффициент гармоники при выходной мощности 1...12 Вт в номинальном диапазоне частот (на частоте 1 кГц), %	0,04 (0,02)
Скорость нарастания выходного напряжения (при отключенном катушке L1), В/мкс, не менее	10
Относительный уровень шума (невзвешенное значение), дБ, не более	-90

Принципиальная схема УМЗЧ приведена на рис. 1. Он состоит из усилителя напряжения на ОУ DA1 и усилителя тока на транзисторах VT2—VT5. Основная особенность УМЗЧ — нестандартное включение ОУ [1], работающего на источник тока на транзисторе VT1. Такое включение позволяет более полно использовать напряжение питания, получить низкий коэффициент гармоник ОУ (особенно в области высоких звуковых частот) и большую скорость нарастания выходного напряжения.

Несколько видоизменена, по сравнению с обычной, и схема выходного каскада УМЗЧ. Анализ причин возникновения нелинейных искажений показал, что существенный вклад в их увеличение вносит накапливание электрического заряда во входных емкостях транзисторов. Причем для мощных транзисторов выходного каскада величина этого заряда оказывается довольно большой, что приводит к резкому увеличению нелинейных искажений и возникновению сквозных токов через выходные транзисторы в момент изменения полярности усиливаемого сигнала [2]. Помимо снижения нелинейных искажений примененное в данном УМЗЧ включение выходных транзисто-

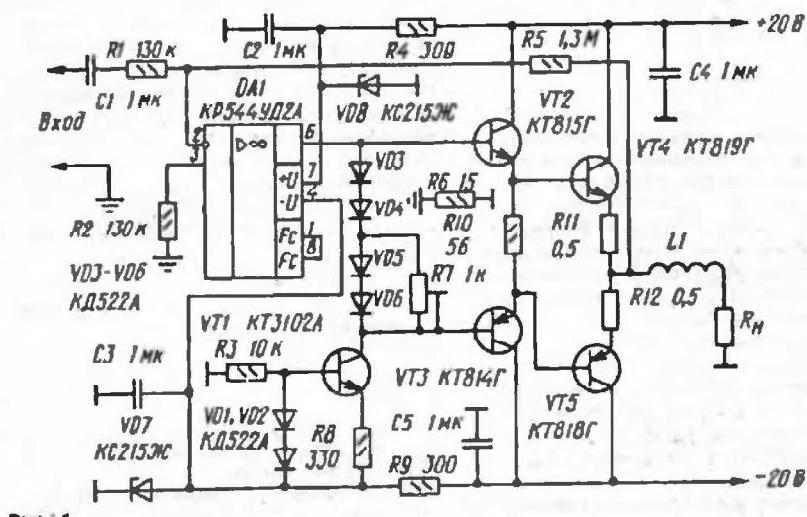


Рис. 1

звукотехника

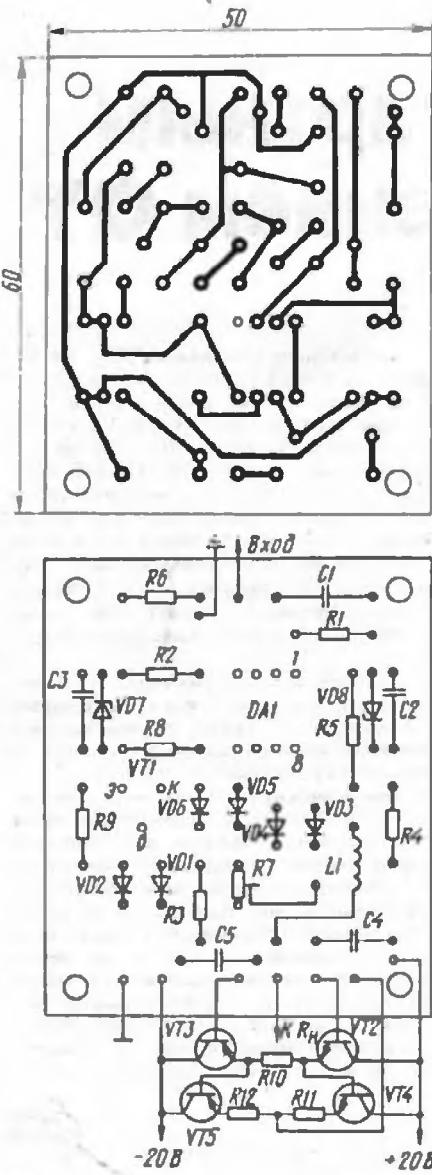


Рис. 2

ров позволило получить минимальный коэффициент гармоник при токе покоя выходного каскада 15...20 мА, что, в свою очередь, дало возможность обойтись без термостабилизации УМЗЧ. Улучшению качественных показателей способствовало и применение гальванической развязки общего провода источника сигнала от общего провода источника питания [2].

Все детали УМЗЧ, за исключением транзисторов VT2—VT5 и резисторов R10—R12, размещены на печатной плате, выполненной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм (рис. 2). Транзисторы VT2, VT4 и VT3, VT5 закреплены соответственно на двух теплоотводах с площадью рас-

севающей поверхности 300 см<sup>2</sup>. Резисторы R10—R12 с помощью гибких проводников припаяны непосредственно к выводам выходных транзисторов. Во избежание возможных замыканий на все выводы транзисторов и резисторов надеты полихлорвиниловые трубки. Печатная плата и теплоотводы закреплены винтами на основании из четырехмиллиметрового органического стекла так, что теплоотводы образуют заднюю стенку усилителя.

В УМЗЧ использованы резисторы СП3-226 (R7), проволочные (R11, R12) и МЛТ-0,125 (остальные); конденсаторы КМ-6 и К73-17. Диоды КД522А можно заменить КД521 и КД522 с любым буквенным индексом. На месте транзистора VT1 может работать любой малоомощный высокочастотный транзистор структуры п-р-п с напряжением коллектор-эмиттер не менее 30 В. Указанные на схеме транзисторы и ОУ можно заменить любыми другими из этих же серий. Здесь можно использовать и ОУ К140УД8 с любым буквенным индексом, однако в этом случае несколько возрастут нелинейные искажения на частотах выше 5 кГц и снизится скорость нарастания выходного напряжения. Катушка L1 содержит 30 витков провода ПЭВ-1 0,6 намотанных виток в витку на бумажном каркасе диаметром 8 и длиной 25 мм.

Питается усилитель от выпрямителя, выполненного по мостовой схеме на диодах Д243А и подключенного выводом последовательно и синфазно соединенных вторичных обмоток двух трансформаторов TH11. Первичные обмотки трансформаторов соединены параллельно и подключены к сети. В фильтре выпрямителя использованы конденсаторы К50-18 ёмкостью 10 000 мкФ.

Налаживание УМЗЧ сводится к установке (резистором R7) тока покоя выходного каскада в пределах 15...20 мА сразу же после подключения к источнику питания. Коэффициент гармоник измерен с помощью генератора НЧ Г3-102 и измерителя нелинейных искажений С6-7. Для снижения коэффициента гармоник (против указанного в технических характеристиках) рекомендуется попарный подбор транзисторов VT2, VT3 и VT4, VT5 с одинаковыми коэффициентами передачи тока  $h_{213}$ .

Н. ТРОШИН

г. Москва

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Stocchino G. Reducing op-amp crossover distortion.— Electronics & Wireless World., 1984, Vol. 90, N 1579, p. 35.
2. Дмитриев Н., Феофилактов Н. Схемотехника усилителей мощности 34.— Радио, 1985, № 5, с. 35—38; № 6, с. 25—28.

## КООПЕРАТИВ «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ»

В Москве начал трудовую деятельность кооператив «Радиолюбитель». Целью и задачами кооператива является оказание содействия в развитии и расширении возможностей технического творчества радиолюбителей-конструкторов.

Гарантом кооператива является редакция журнала «Радио».

Кооператив оказывает услуги радиолюбителям СССР в комплектовании радиоэлементами выполняемыхими работ.

Заказы выполняются по государственным розничным ценам.

Адрес кооператива «Радиолюбитель»: 113209 Москва, Болотниковская ул., д. 44, корп. 4, кв. 69

#### ПАМЯТКА АБОНЕНТА

Уважаемый товарищ!

Кооператив «Радиолюбитель» располагает большим ассортиментом наиболее часто применяемых всеми радиоэлементов, но это не значит, что мы все сильны. На некоторые элементы, интересующие вас, но дефицитные, кооператив принимает предварительные заказы без гарантии срока поставки, о чем сообщают вам в бланке заказа.

Кооператив работает по следующей схеме: после получения от вас письма с первичным необходимым элементом, вам высыпается бланк заказа, где указываются стоимость каждого элемента и суммарная стоимость заказа, а также присвоенный вам регистрационный номер.

По получении от вас почтового или телеграфного перевода, равного сумме, указанной в бланке заказа, кооператив обязуется выполнить ваш заказ в течение не более 20 дней.

Дефицитные элементы, поставленные на предварительный заказ, оплата не подлежат до письменного уведомления кооперативом о их наличии.

Минимальная стоимость одного заказа — 10 рублей. Количество радиоэлементов одноразовой поставки не ограничивается. Для оперативного обеспечения ваших заказов, при дальнейшей переписке с кооперативом, просим указывать присвоенный вам регистрационный номер.

Кооператив «Радиолюбитель»

