

Любителям ламповых низковольтных ушных увеселителей,  
рекомендую эту схемку.

Проверена неоднократно разными людьми,  
все были очень довольны.

P.S.

Широко доступной замены для 2SC5707 к сожалению **нет**.

P.P.S.

экземпляр бн23п придется подбирать,  
далеко не все они тут нормально работают.

